

INTEGRISANA KOLA

IC

SKRAĆENICE KORIŠĆENE U KATALOGU

A	Antenski i širokopojasni pojačavači	h-ohm	Za veliku impedansu demodulatorskih kola	SRAM	Memorija očitavanja-upisivanja, statička
A/D-IC	Analogno-digitalni konvertor	Hybrid-IC	Integrirano kolo (hibridna tehnologija)	SS	Brzi prekidački stepen
AFC	Automatska kontrola frekvencije	lb	Struja proboja	SSB	Rad sa jednim bočnim pojasom
AFT	Automatsko fino podešavanje	IC	Integrirano kolo	stack	Ispravljač
AGC	Automatska kontrola pojačanja	lh	Struja blokiranja	sym	simetrični tipovi
ALC	Automatska kontrola nivoa	Indic.	Indikator	tgq	vreme resetovanja
AM	VF primena (AM opseg)	IR	Infra-crven	Ton	TV - tonski kanal
APC	Automatska fazna kontrola	I/O-IC	Ulazno/izlazno IC za mikrokomputere	Tr	Pobudni stepen
ARI	Saobraćajni informacioni sistem	lp	Struja pika	TTL-IC	Linearno integrirano kolo (TTL tehnologija)
Array	Razmeštaj elemenata u jednom kućištu	ls	Struja uključivanja	Tuning	VF podešavanje
asym	Asimetričan	Iso	Izolovan	TV	Primena u televiziji
AV	Audio/Video	lsm	Granična vrednost strujnog impulsa	UART	Univerzalni asinhroni prijemnik/predajnik
A/W-Verst	Pojačavač za snimanje/plejbek	lv	Najniža struja	Ub	Napon prekoračenja
B	DC strujno pojačanje	KOP-IC	Komparator (operacioni pojačavač)	Ucc, Us	Napon napajanja
Band-S	VF opseg - komutacija	kV-GI	Visokonaponski ispravljač	UHF	VF primena (>250MHz)
Br	Mosni ispravljač	L	Stepen snage	Uni	Tipovi univerzalne namene
Btx	Interaktivni video tekst	LCD	Displej sa tečnim kristalom	US	Ultrazvučni
Camera	Video kamera	LED	Displej sa svetlosnom diodom	USART	Univerzalni sinhroni/asinhroni prijemnik/predajnik
CATV	Širokopojasni pojačavač kablovske mreže	LIFO-IC	Zadnja unutra - prva spolja memorija	V	Pred-/ulazni stepeni
CB	CB-radio	LIN-IC	Linearno integrirano kolo	VA	TV vertikalni otkloni sistem
CCD-IC	Kolo spregnuto elektricitetom	Limitier	Ograničavač	VC	Videorekorder
CD	CD-plejer	lo-drive	Za male snage upravljanja	Vertik.	Vertikalni
Chopper	Čoper, prekidač	lo-drop	Mala disipacija napona	VHF	VF primena (100-250MHz)
CMOS-LOGIC	Digitalno logičko kolo	LogL	Logički nivo ($U_{in}=0,8...2V$)	Vid	Video izlazni stepeni
CPU	Centralna procesorska jedinica	lo-power	Mala potrošnja snage	VIR	NTSC - korekcija boja
CRT	Ekran katodne cevi	lo-sat	Mali napon zasićenja kolektor-emitor	Vtx	Video tekst, teletext
CTV	Kolor TV	lo-volt	Za male napone	V/F-Konverter	Konvertor napon-frekvencija
D/A	Digitalno-analogni konvertor	M	Mešački stepen	X-Ray-prot.	Zaštita od X zračenja
Dem	Demodulator	MF	Medjufrekventni stepen	ZF	MF stepen
DIG-IC	Digitalno integrirano kolo	Min	Minijaturni tip	ZV	Integrirano okidačko pojačanje (Darlistor)
Diskr	Diskriminator	MMU	Jedinica za upravljanje memorijom	β	Strujno pojačanje u kratkom spoju na 1kHz
DMA	Kontrolor za direktni pristup memoriji	MOS-IC	Linearna integrirana kola (MOS tehnologija)	(eff)	Efektivna vrednost
DRAM	Memorija, očitavanje-upisivanje, dinamička	multipl	Umnožak vrekvencije	(ss)	vršna vrednost
Dual	Dvostruki tranzistori za diferencijalne pojačavače ili dvostruke diode	NF	Nisko frekventno	(Ta=...)	Temperatura ambijenta
E	Izlazni stepen	Nix	Pobudjivač Nixi displej cevi	(Tc=...)	Referentna temperatura kućišta
EAROM	Memorija, nestalna, promenljiva	NMOS-IC	MOS-IC sa N-kanalom	$\rightarrow$	Identičan sa ...
EEPROM	Memorija, nestalna, električno se briše	Noise suppr.	Potiskivanje šuma	-I...V	Poznat samo U_{CE0}
EPROM	Memorija, nestalna, briše se UV zracima	n-ohm	Za kola demodulatora male impedanse	.../-ns	Vreme uključivanja
Equal	Ekvilajzer, korektor izobličenja	O	Oscilator	.../...ns	Vreme uključivanja / isključivanja
ESD	Elektrostatičko praznjenje	OP-Amp.	Operacioni pojačavač	...+Diac	Sa integriranim diakom
FB	Daljinska kontrola	Opto	Optoelektronska komponenta	μ Comp	Mikrokomputer
FIFO	Fifo memorija (i unutra i spolja)	PAL-IC	Programirljivi logički niz	μ P-IC	Mikroprocesor, CPU (MOS)
FLT	Fluorescentna cev	par	Paralelno		
FM	VF primena (FM opseg)	PEP	Izlazna snaga u piku		
FPLA	PAL, programirljivo polje	PIP	Slika u slici		
F/V-Konverter	Konvertor frekvencija-napon	PLL	Petlja fazne sinhronizacije		
gep	Upareni tipovi	PMOS-IC	MOS-IC sa P-kanalom		
GI	Ispravljač (uopšte)	PROM	Električno programirljivi ROM		
HA	TV-horizontalni otkloni stepen	PQ	VF-izlazna snaga		
HF	VF primena (uopšte)	progr	Programirljiv		
hi-beta	Veliko strujno pojačanje	PS	Napajanje		
hi-current	Za visoku izlaznu struju	PWM	Široko impulsna modulacija		
hi-def	Visoka rezolucija	ra	Mali šum		
hi-power	Velika izlazna snaga	re	Regulacioni, AGC stepeni		
hi-prec	Visoka preciznost	Recorder	Magnetofon, kasetofon		
hi-res	Visoka rezolucija	Reg	Regulator		
hi-speed	Velika brzina	ROM	Memorija samo za očitavanje		
hi-volt	Za visoke napone	S	Prekidački stepeni		
Horiz.	Horizontalno	ser	Serijski		
		SHF	VF primena (>5GHz)		
		SMD	SMD komponente		
		SMPS, SN	Napajanje sa prekidačkim modom		